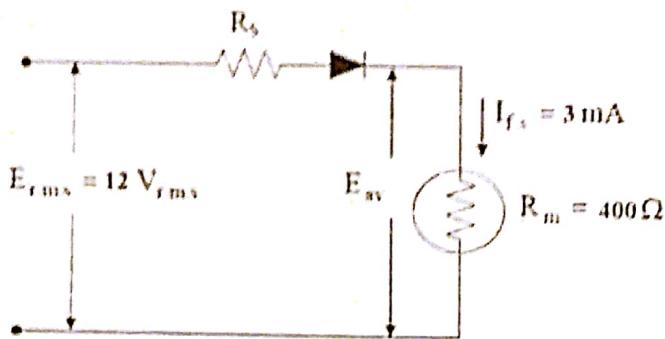



السؤال الخامس: (9 درجات)

في الشكل التالي إحسب المقاومة المترافقية R_s لجهاز دارسون غال ذو الملف المتحرك والمعدل لقراءة جهد متعدد بطريقة التوحيد المصف موجي وذلك في حالة مدى القواسم $12 \text{ V}_{\text{rms}}$.



السؤال السادس: (9 درجات)

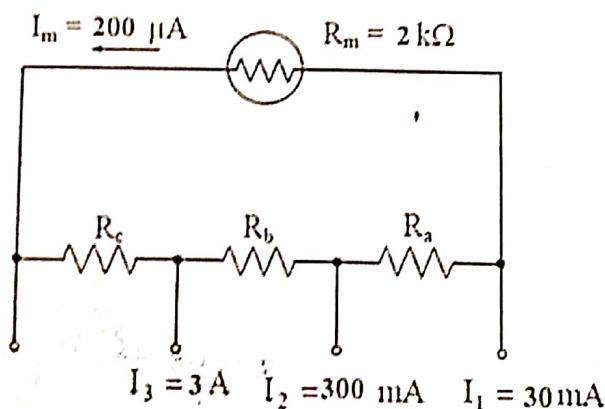أوجد قيم المقاومات المجهولة في الدائرة التي تمثل دائرة توازي أيرتون التالية.



أجب عن جميع الأسئلة التالية مع التقيد بالنقاط الآتية:

- 1. عدم الإجابة بقلم الرصاص والكتابة فقط بقلم الحبر الجاف اللون الأزرق أو الأسود فقط.
- 2. يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.
- 3. يمنع استعارة الأقلام والآلة الحاسبة أثناء الامتحان.
- 4. إغلاق الهاتف النقال وينبع استخدامه أثناء الامتحان كآلية حاسبة.
- 5. خصص ورقة للإجابة عن كل سؤال.

السؤال الأول: (5 درجات)

عرف كل من: الخطأ النسبي – الإنحراف – دقة القياس – النسبة المئوية لخطأ – الخطأ المطلق لقياس.

السؤال الثاني: (6 درجات)

- 1. ذكر الأجزاء الرئيسية لأجهزة قياس الجهد الرقمية.
- 2. ذكر الفكرة الرئيسية لعمل جهاز قياس الجهد الرقمي ذو الميل المزدوج.

السؤال الثالث: (6 درجات)

أرسم كل من:

- 1. محول تيار إلى جهد.
- 2. جهاز قياس جهد رقمي ذي ميل مزدوج.

السؤال الرابع: (5 درجات)

من الجدول التالي أوجد كل من:

- 1. المتوسط الحسابي للقراءات.
- 2. إنحراف كل قيمة.
- 3. المجموع الجبري للإنحرافات.
- 4. الإنحراف المتوسط.
- 5. الإنحراف المعياري.

القيمة	المتغير
70.5	X ₁
60.2	X ₂
60.8	X ₃
70.3	X ₄
55.5	X ₅