

الفصل الدراسي ربيع 2019 ..... اسم الأستاذ/المنسق : محمد الشاوش ..... الزمـن..... ساعتان .....  
المجموعات: الجميع ..... رقم القيد ..... ..... اسم الطالب: .....

### Q1)- {15 Marks}

- a)- Given  $\omega = 314 \text{ rad/s}$ , determine how long it will take the sinusoidal waveform to pass through an angle of  $90^\circ$

{7Marks}

- b)-The current through a 0.2-H coil is provided. Find the sinusoidal expression for the voltage across the coil. Sketch the v and i curves


{8Marks}

$$i(t) = 7 \sin(377t - 70^\circ)$$
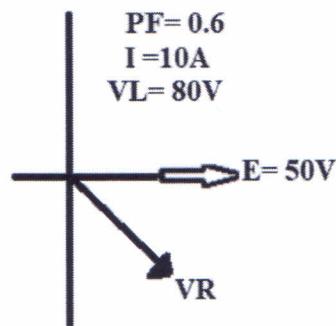
### Q2)- {15 Marks}

The phasor diagram of Series RLC circuit is shown in the fig:

- 1- Find The value of the series elements. {6 Marks}  
2- Complete the phasor diagram . {4 Marks}  
3- Determine  $P_{av}$  {2 Marks}



### Q3)- {15 Marks}


In the circuit shown,given that:

$$Z_1 = 3 - j4, \quad Z_2 = 4.426 + j4.426, \text{ and}$$

$$Z_3 = 2 - j3$$

- a)- Determine the value of  $Z_L$  for maximum power to the load. {6 Marks}

- b)-Find  $P_{max}$  {9 Marks}

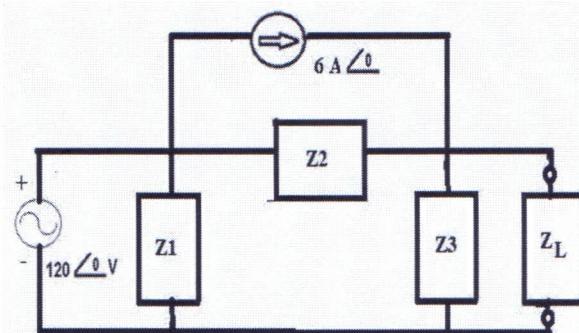

### Q4)- {15 Marks}

For the System shown:

- a)- Draw the power triangle. {9 Marks}  
b)- Find total power factor. {3 Marks}  
c)- Determine the total current  $I_T$ . {3 Marks}

