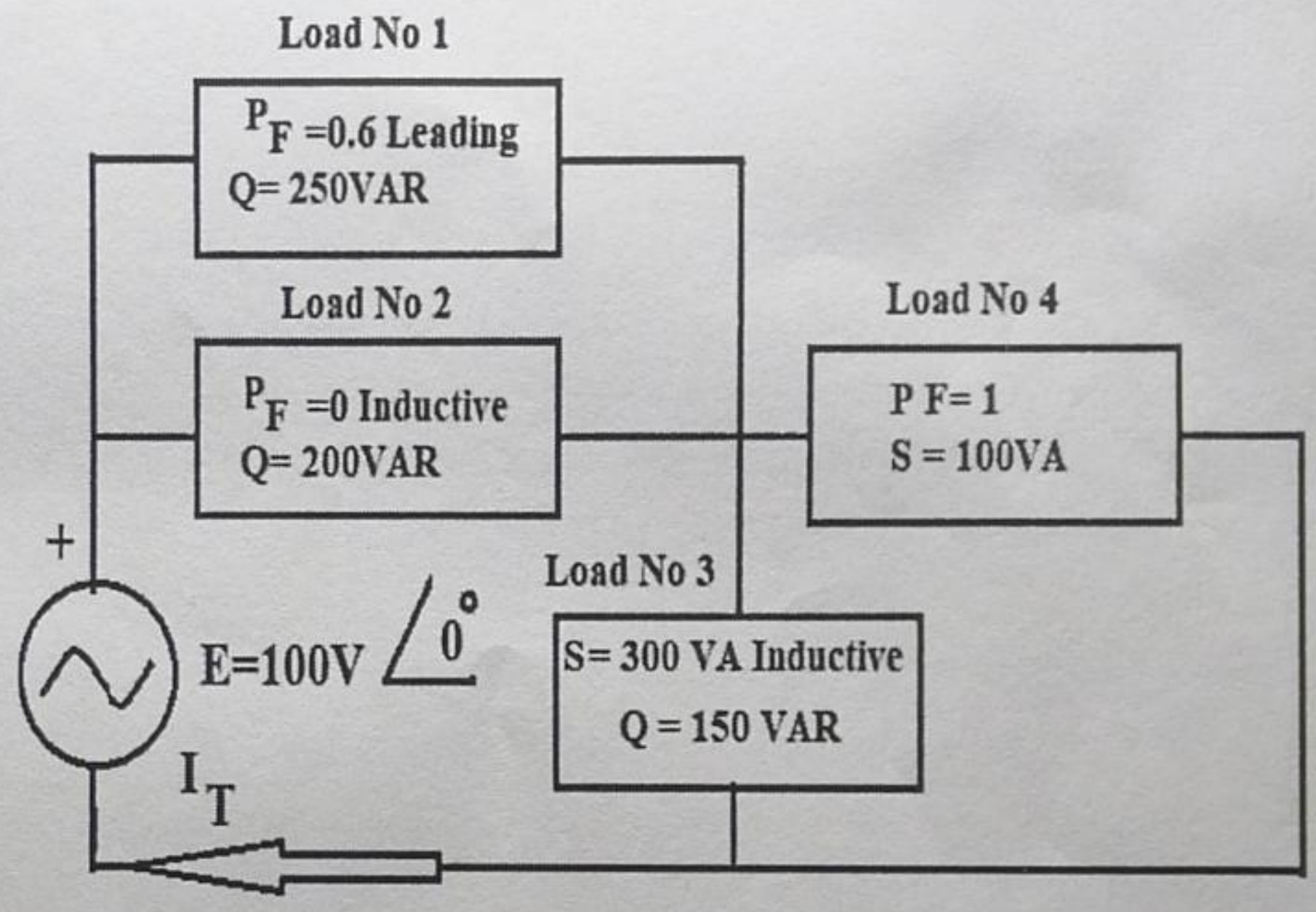



القسم... العام..... أسئلة الامتحان النهائي لمادة : دوائر كهربائية 2
 للفصل: الثاني... رمز المادة... EE102... التاريخ 2020/ 3/ 8
 الفصل الدراسي : خريف 19-20 اسم الأستاذ/المنسق : محمد الشاوش...
 اسم الطالب..... رقم القيد المجموعات: الجميع

- Q1)- complete the following {12 Marks}
- a)- The capacitive circuit haspower factor, because $V \dots\dots\dots I$.
 - b)- The frequency is
 - c)- In a series AC circuit given that $v(t)= 30\cos(377t - 20^\circ)$, and $i(t)= 5\sin(377t + 20^\circ)$, then the type and value element or elements are
 - d)- Two parallel impedances $Z_1=4 + j6$ and $Z_2= 2 - j3$, then $Y_T = \dots\dots\dots(S)$.

- Q2)- For the system shown {15 Marks}
- 1- Draw the power triangle
 - 2- Determine the total current.
 - 3- Determine the total power factor.



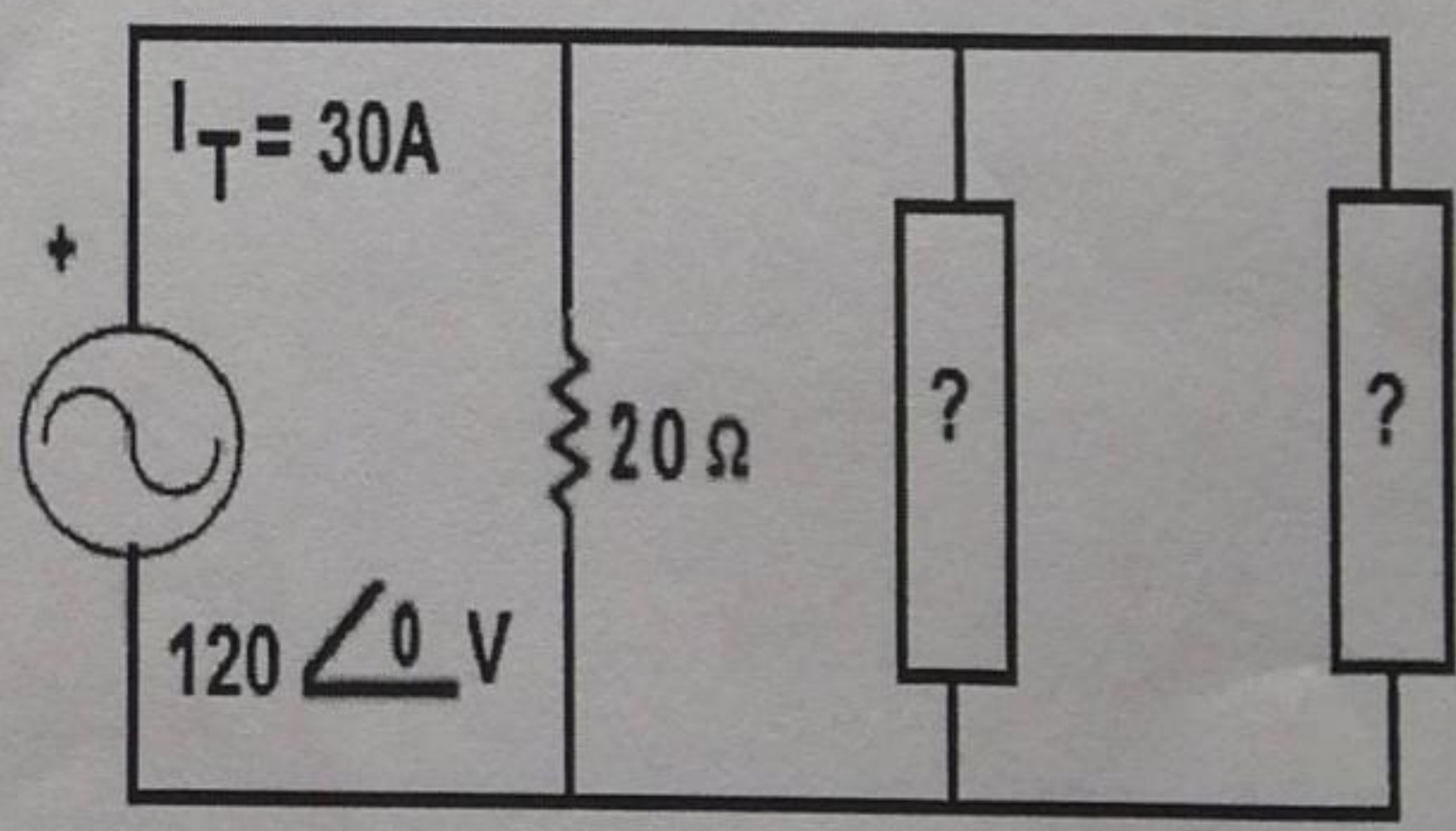- Q3)- in the circuit shown, {12 Marks}
- In the circuit shown, given that the average power dissipated is 3000W, and the circuit has lagging P_f . Find
- 1- The natural and magnitude of the parallel elements.
 - 2- Find P_{av}





القسم... العام..... أسئلة الامتحان النهائي لمادة : دوائر كهربائية 2
لطلبة الفصل: ... الثاني... رمز المادة..... EE102... .. التاريخ 2020/ 3/ 8
الفصل الدراسي : خريف 19-20 اسم الأستاذ/المنسق : محمد الشاوش....
الزمن... ساعات.. المجموعات: .الجميع
اسم الطالب..... رقم القيد


Q4)- For the circuit {12 Marks}

shown in the figure.

$Z_1 = 5 \Omega$, $Z_2 = 3 - j4$,

$Z_3 = 2 + j2$

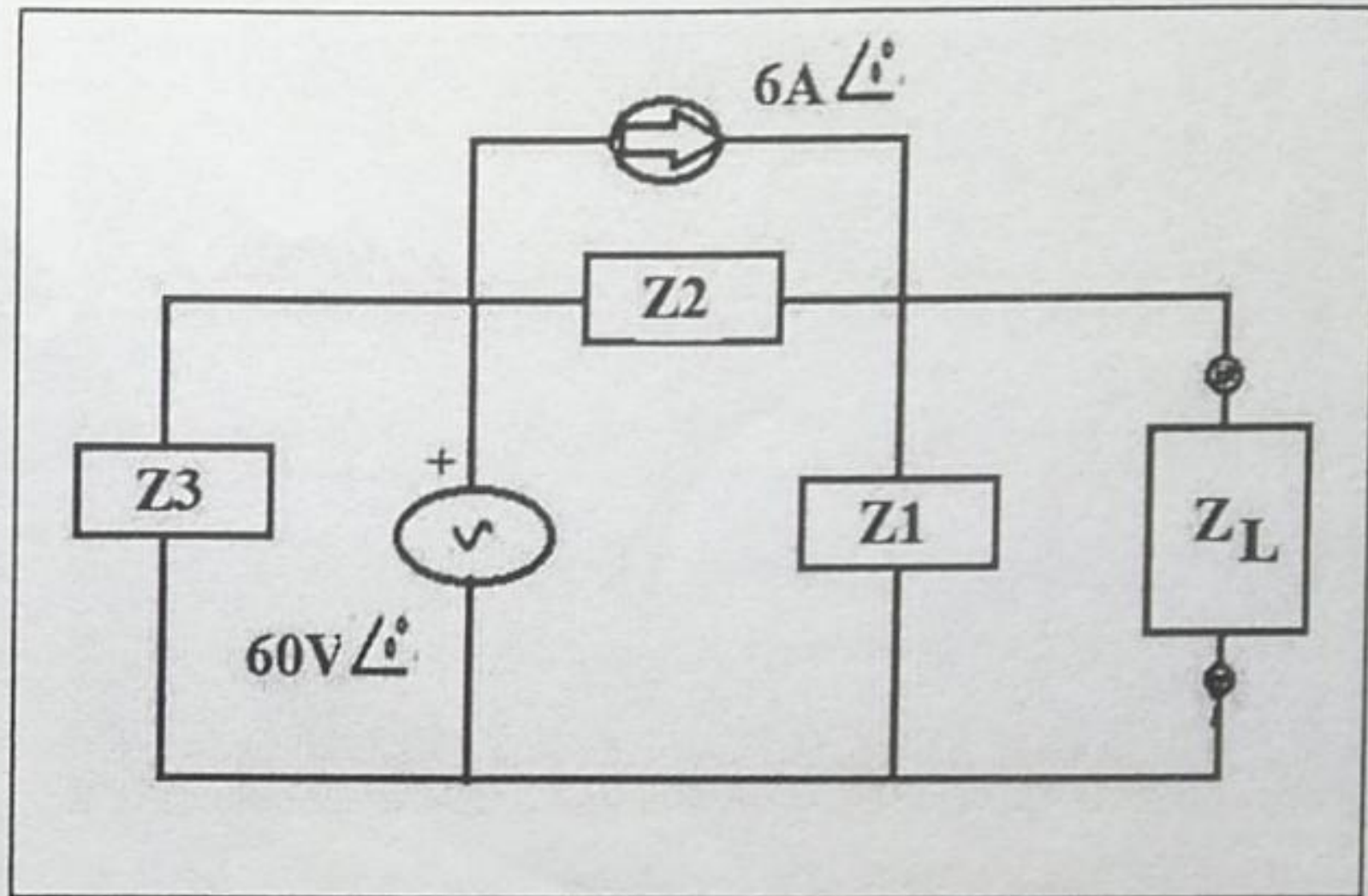Determine the value of Z_L for maximum power to the Load, and find P_{max} .



Q5)- In the circuit shown {9 Marks}


(a). Calculate the values of R and C for the circuit shown in the fig to have a resonant frequency

of 200 kHz and a bandwidth of 20 kHz

(b). Use the designed component values to determine the power dissipated by the circuit at resonance.

(c). Solve for V_0 at resonance.

(d) - Find the quality factor Q_s .

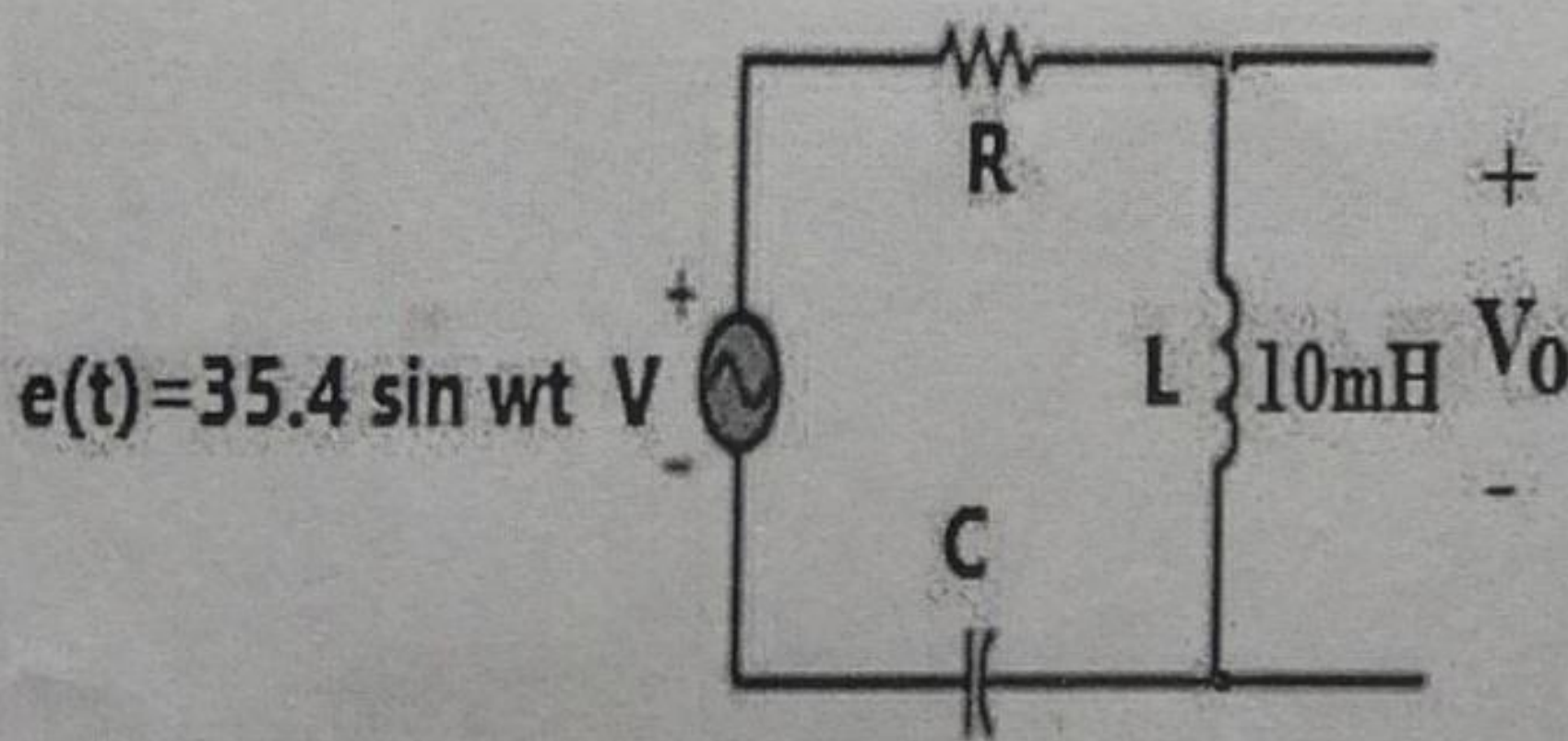

نقودع الإيجابية كرياضة (6) محوريات المجرى

السؤال الأول 12 (الدرجة)

a) Leading Pf, V lags I. (3)


b) The frequency is the number of cycles per second (3)
التردد هو عدد الدوران في الثانية الواحدة

$$c) v(t) = 30 \sin(377t - 20 + 90)$$

$$v(t) = 30 \sin(377t + 70)$$

$$i(t) = 5 \sin(377t + 20)$$

v leads i by 50°

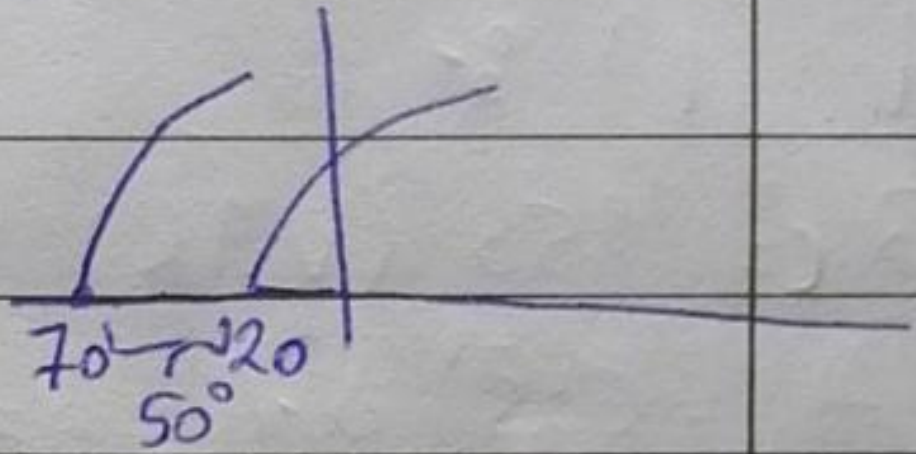

$$\therefore Z = \frac{30 \angle 70}{5 \angle 20} = 6 \angle 50^\circ (\Omega) = 3.86 + j4.6 \Omega$$

$$R = 3.86 \Omega, X_L = 4.6 \Omega \quad (3)$$

$$d) Z_1 = 4 + j6 \Omega \Rightarrow Y_1 = 0.0771 - j0.116 \text{ S}$$

$$Z_2 = 2 - j3 \Omega \Rightarrow Y_2 = 0.154 + j0.231 \text{ S}$$

$$Y_T = 0.231 + j0.115$$

$$= 0.258 \angle 26.47^\circ \text{ S} \quad (3)$$

(15) الدرجة

السؤال الثاني

load	P(W)	Q (VAR)	S (VA)	P _f
1	187.5	-250	312.5	0.6 L
2	0	+200	200	0 ملف
3	259.8	+150	300	0.86 ملف
4	100	0	100	1
Total	547.8 (1)	+3100 (2)		

load (1) :-

$$Q_c = 250 \text{ (VAR)}$$

$$\theta = \cos^{-1} 0.6 = 53.13^\circ$$

$$\tan \theta = \frac{Q_c}{P_1} \Rightarrow P_1 = \frac{Q_c}{\tan \theta} = \frac{250}{\tan 53.13} = 187.5 \text{ W}$$


$$S_1 = \sqrt{(250)^2 + (187.5)^2} = 312.5 \text{ VA (1)}$$

load (2) :- $P_f = 0$, $Q = 200$, $S = 200$
 $P = 0$ (1)

load (3) :- $S = 300 \text{ VA}$, $Q = 150 \text{ (L)}$,

$$P = \sqrt{(300)^2 - (150)^2} = 259.8$$
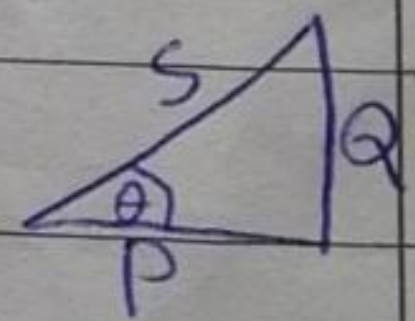
$$\sin \theta = \frac{\text{الجانب المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{Q}{S} = \frac{150}{300} = \frac{1}{2} \quad (1)$$



$$\therefore \theta = \cos^{-1}(0.5) = 30^\circ$$

$$P_f = \cos 30 = 0.86$$

load (4) :- $P_f = 1$, $S = 100 \text{ VA}$, $P = 100 \times 1 = 100 \text{ W}$


(1)

$$S = P + jQ \quad (2)$$

$$= 547.8 + j100 \text{ VA} = 556.85 \angle 10.34^\circ \text{ (VA)}$$

$$I_T = \frac{S}{E} = \frac{556.85 \text{ VA}}{100 \text{ V}} = 5.568 \text{ A} \quad (2)$$
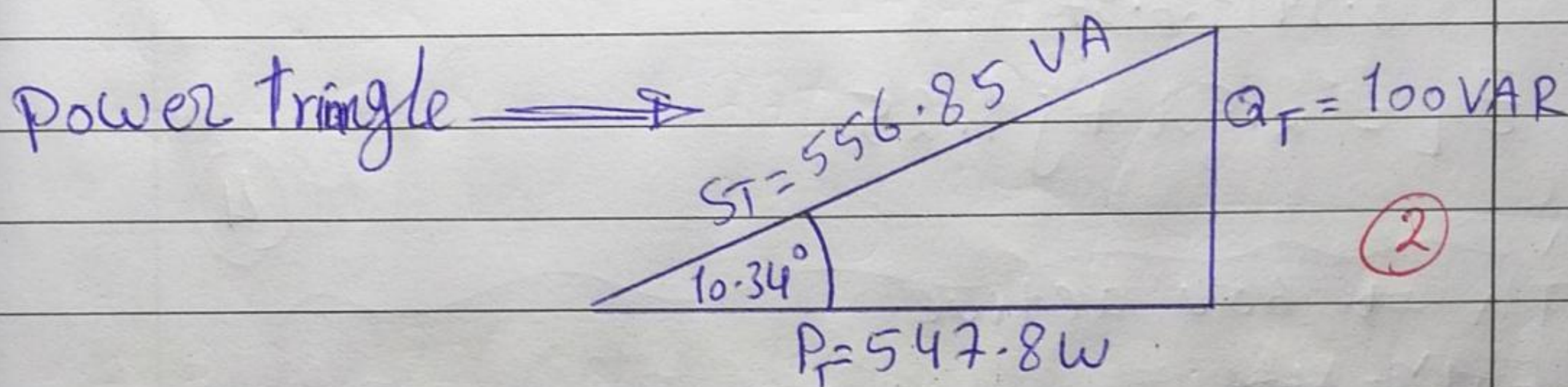
$$P_f = \frac{P_T}{S_T} = \frac{547.8}{556.85} = 0.983 \text{ lagging} \quad (2)$$



الرجاء (12)

السؤال الثاني

$$\therefore P_{avr} = 3000, \quad E = 120 \text{ V} \angle 0, \quad I = 30 \text{ A} \angle ?$$

$$\therefore P = E I \cos \theta$$

$$P_f = \cos \theta = \frac{P_{avr}}{E I} = \frac{3000}{120(30)} = 0.833$$

$$\therefore P_f = 0.833 \quad \therefore \theta_T = \cos^{-1}(0.833)$$

$$= 33.56^\circ \text{ lagging} \quad (1)$$

$$\therefore I_T = 30 \text{ A} \angle -33.56^\circ \quad (1)$$

$$Y_T = \frac{I_T}{E} = \frac{30 \text{ A} \angle -33.56^\circ}{120 \text{ V} \angle 0} = 0.25 \text{ S} \angle -33.56^\circ \quad (2)$$

$$Y_T = 0.2083 - j0.138 \text{ S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20 \Omega} = 0.05 \text{ S}$$

$$G_2 = 0.2083 - 0.05 = 0.1583 \text{ S} \quad \therefore R_2 = \frac{1}{0.1583} = 6.32 \Omega \quad (3)$$

$$X_L = \frac{1}{0.138} = 7.24 \Omega \quad (3)$$

$$P_{avr} = 3000 \text{ Watt} \quad (2)$$


(12) الدرجة

السؤال الرابع

$Z_1 = 5 \angle 0^\circ$, $Z_2 = 3 - j4$, $Z_3 = 2 + j2 = 2.83 \angle 45^\circ \Omega$

Z_3 س / C نلقا

$Z_{TH} = Z_1 \parallel Z_2$

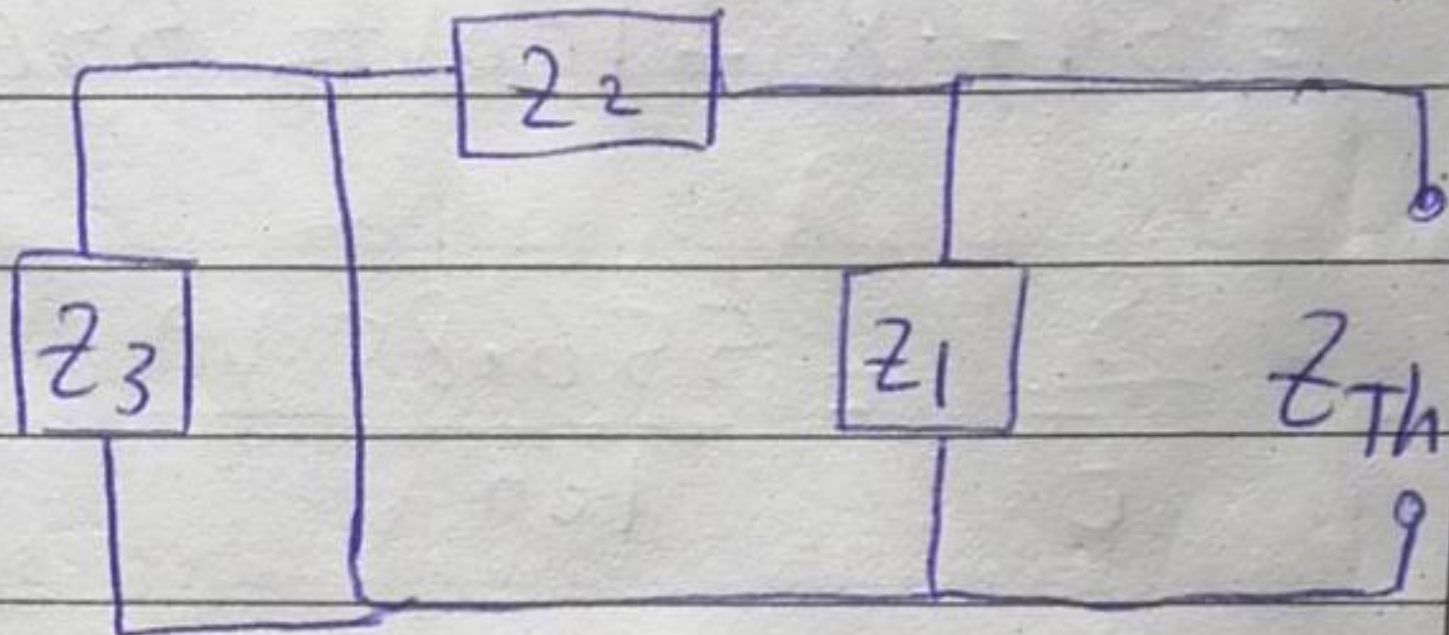

$Z_{TH} = \frac{(5 \angle 0^\circ)(5 \angle -53.13^\circ)}{8 - j4}$

$Z_{TH} = \frac{25 \angle -33.13^\circ \Omega}{8.94 \angle -26.57^\circ} = 2.5 \Omega - j1.25 \Omega$

$Z_L = 2.5 \Omega + j1.25$

القيمة (4)


$E_{TH}' \Rightarrow 60V$ active

$E_{TH}' = V Z_1$

$E_{TH}' = \frac{60V \angle 0^\circ (5 \angle 53.13^\circ)}{8.94 \angle -26.57^\circ}$

$= 33.56V \angle -26.57^\circ$

$= 30 + j15 V$

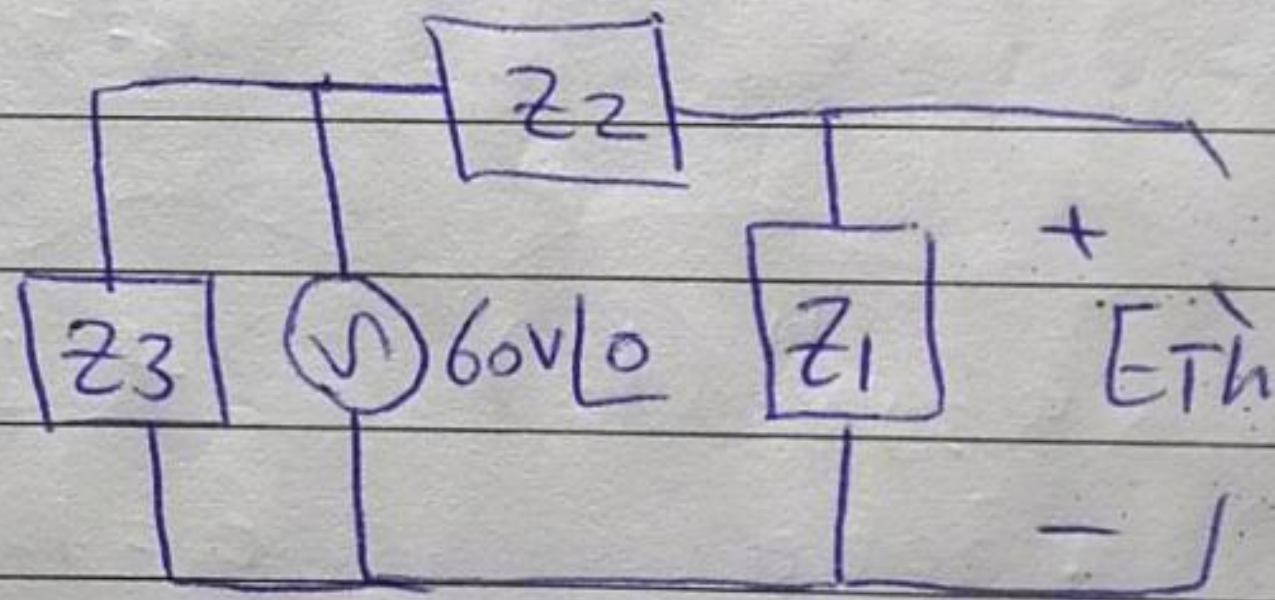

$E_{TH}'' \Rightarrow 6A$ active

$E_{TH}'' = I_1 Z_1$

using CDR

$E_{TH}'' = \frac{6A \angle 0^\circ * 5 \angle -53.13^\circ * (5 \angle 0^\circ)}{8.94 \angle -26.5^\circ}$

$= 16.78 \angle -26.56^\circ = 15 - j7.5 V$

$E_{TH} = E_{TH}' + E_{TH}'' = (30 + j15j) + (15 - j7.5j)$

$= 45 + j7.5j = 45.6 \angle 9.46^\circ V$

$P_{max} = \frac{E_{TH}^2}{4(R_{TH})} = \frac{(45.6)^2}{4(2.5)} = 207.93 \text{ Watt}$

المسألة الثالثة
9 درجات

Given $f_s = 200 \text{ kHz}$

$BW = 20 \text{ kHz}$

a) $X_L = \omega L = (2\pi f_s) L = 2\pi (200 \text{ kHz})(10 \text{ mH})$
 $= 12560 \Omega$

$Q_s = \frac{f_s}{BW} = \frac{200 \text{ kHz}}{20 \text{ kHz}} = 10$

$Q_s = \frac{X_L}{R} \Rightarrow R = \frac{X_L}{Q_s} = \frac{12560 \Omega}{10} = 1256 \Omega$ (1.5)

$X_L = X_C = 12560 \Omega$

$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_s X_C} = \frac{1}{2\pi (200 \text{ kHz})(1256)}$

$C = 0.0634 \text{ nF}$ (1.5)

b) $P = \frac{E^2}{R} = \frac{(35.4/\sqrt{2})^2}{1256} = \frac{(25)^2}{1256} = 0.5 \text{ Watt}$ (2)

c) $V_o = V_{X_L} = Q_s E$
 $= 10 \left(\frac{35.5}{\sqrt{2}} \right) = 250 \text{ V}$ (2)

d) $Q_s = \frac{f_s}{BW} = \frac{200 \text{ kHz}}{20 \text{ kHz}} = 10$ (2)

==

hauria