
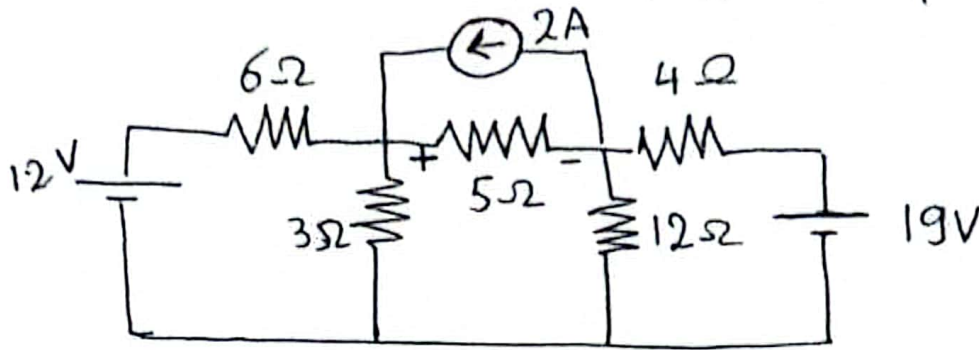


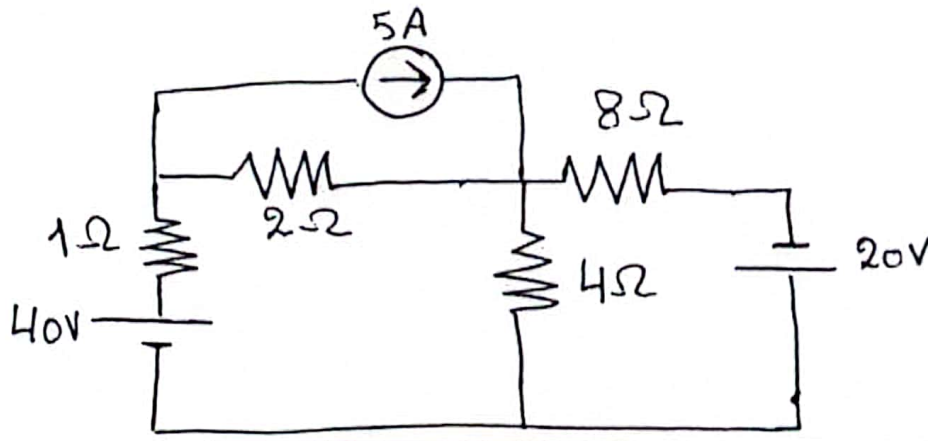
السؤال الاول :- باستخدام نظرية التراكيب احسب V_0 على المقاومة 5Ω .




السؤال الثاني :- باستخدام التحليل الحلقى احسب القدرة على المقاومة 4Ω .



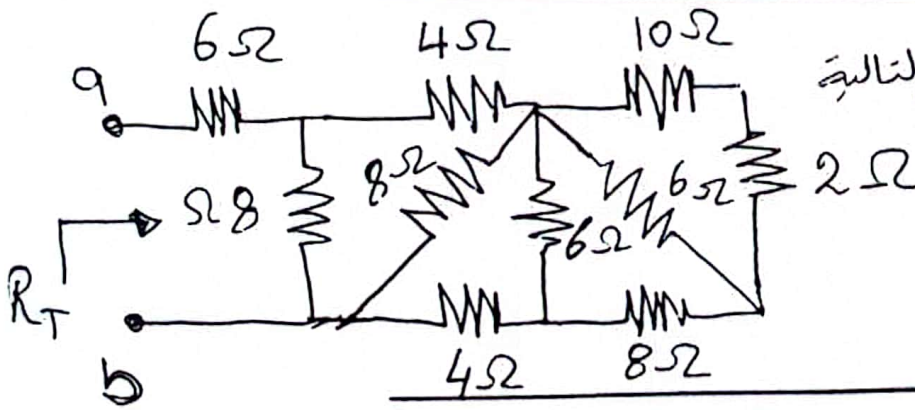سؤال الثالث :- احسب المقاومة الكلية لدارة لتالية



سؤال الرابع :- احسب كلاً من P و E

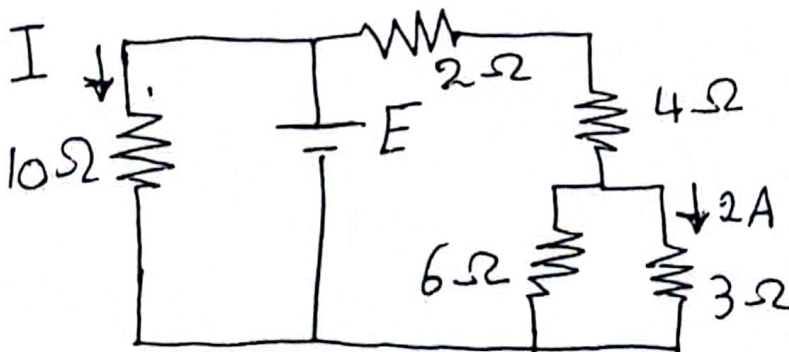

انتهت الاسئلة